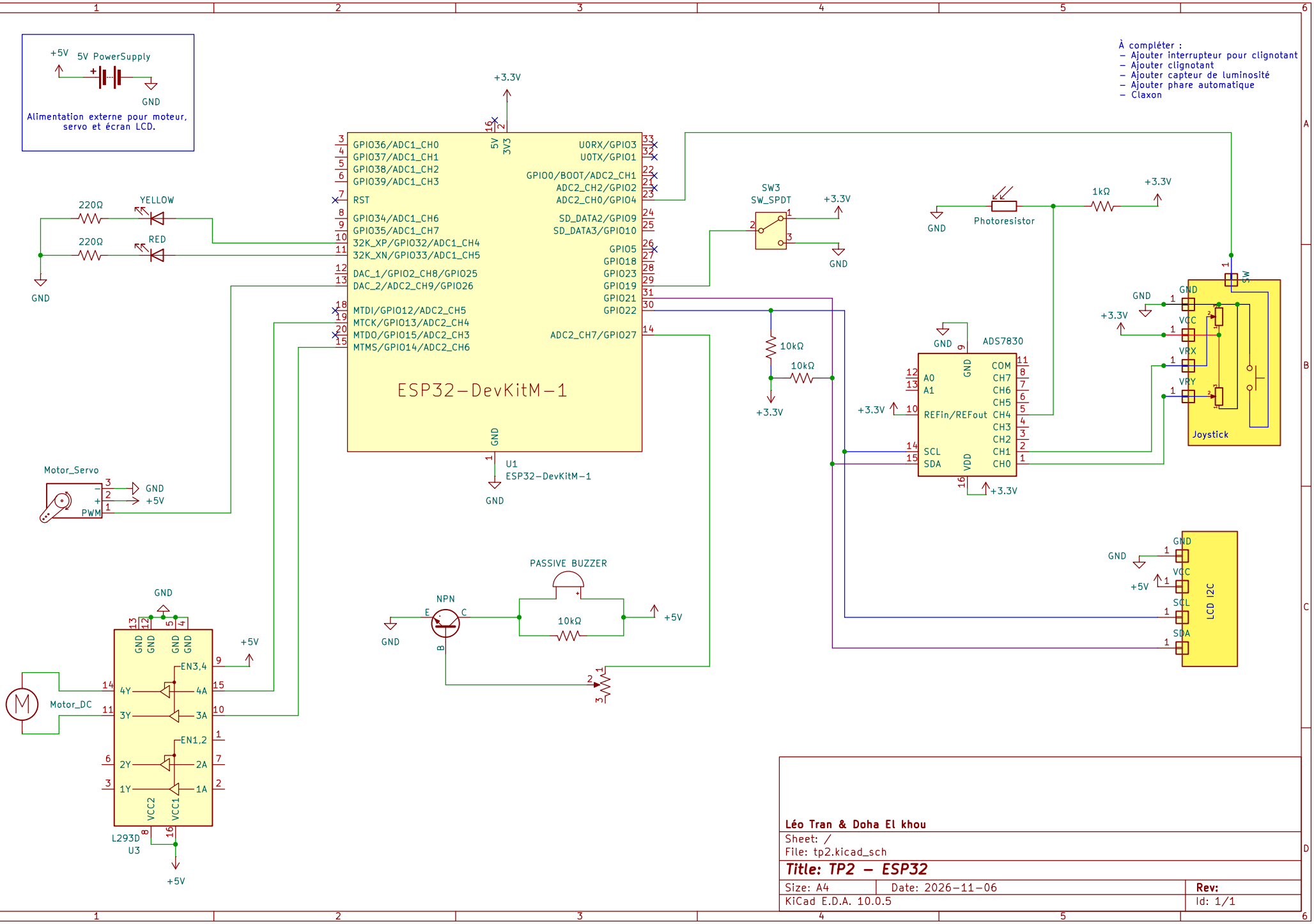
5V PowerSupply
GND
Alimentation externe pour moteur, servo et écran LCD.
À compléter :
– Ajouter interrupteur pour clignotant
– Ajouter clignotant
– Ajouter capteur de luminosité
– Ajouter phare automatique
– Claxon
ESP32-DevKitM-1
U1
ESP32-DevKitM-1
220Ω
YELLOW
220Ω
RED
Motor_Servo
PWM
Motor_DC
L293D
U3
SW3
SW_SPDT
Photoresistor
1kΩ
10kΩ
10kΩ
ADS7830
Joystick
VRX
VRY
SW
NPN
PASSIVE BUZZER
10kΩ
LCD I2C
SCL
SDA
VCC
Léo Tran & Doha El khou
Sheet: /
File: tp2.kicad_sch
Title: TP2 – ESP32
Size: A4
Date: 2026-11-06
KiCad E.D.A. 10.0.5
Rev:
Id: 1/1